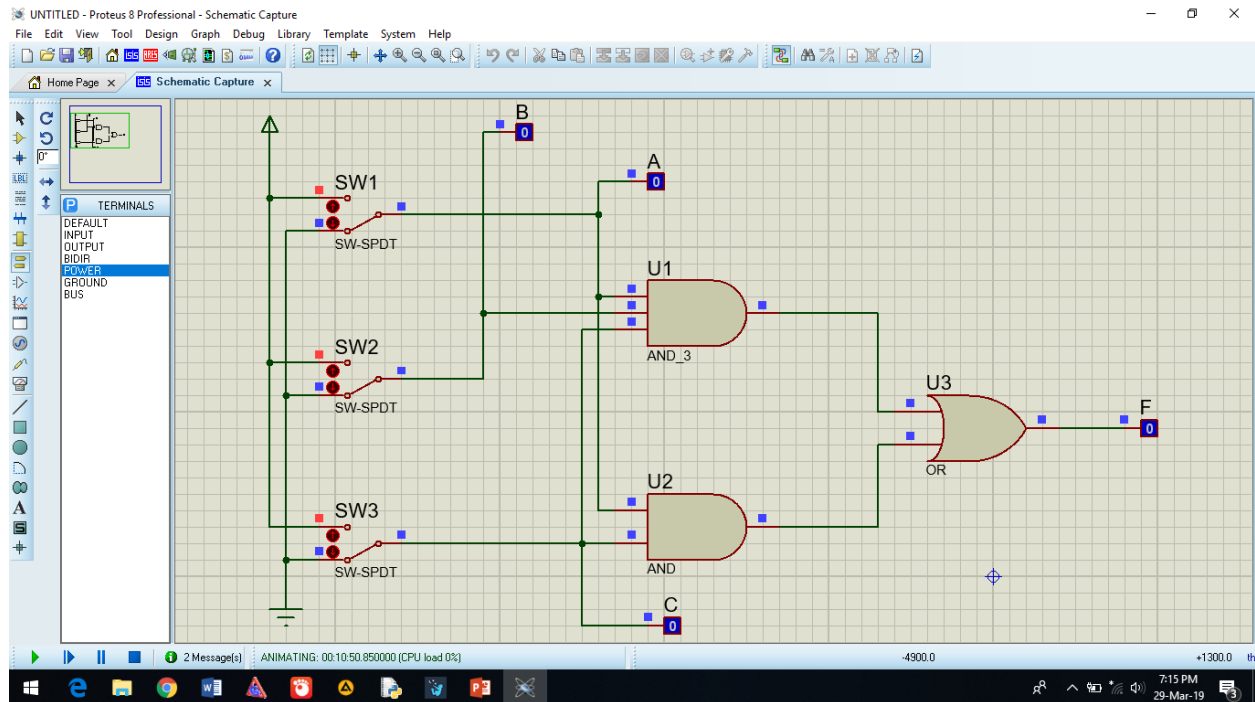




Nama : Aviza Ayuni Wulan



NIM : L200180187



Kelas : F


## Percobaan 1



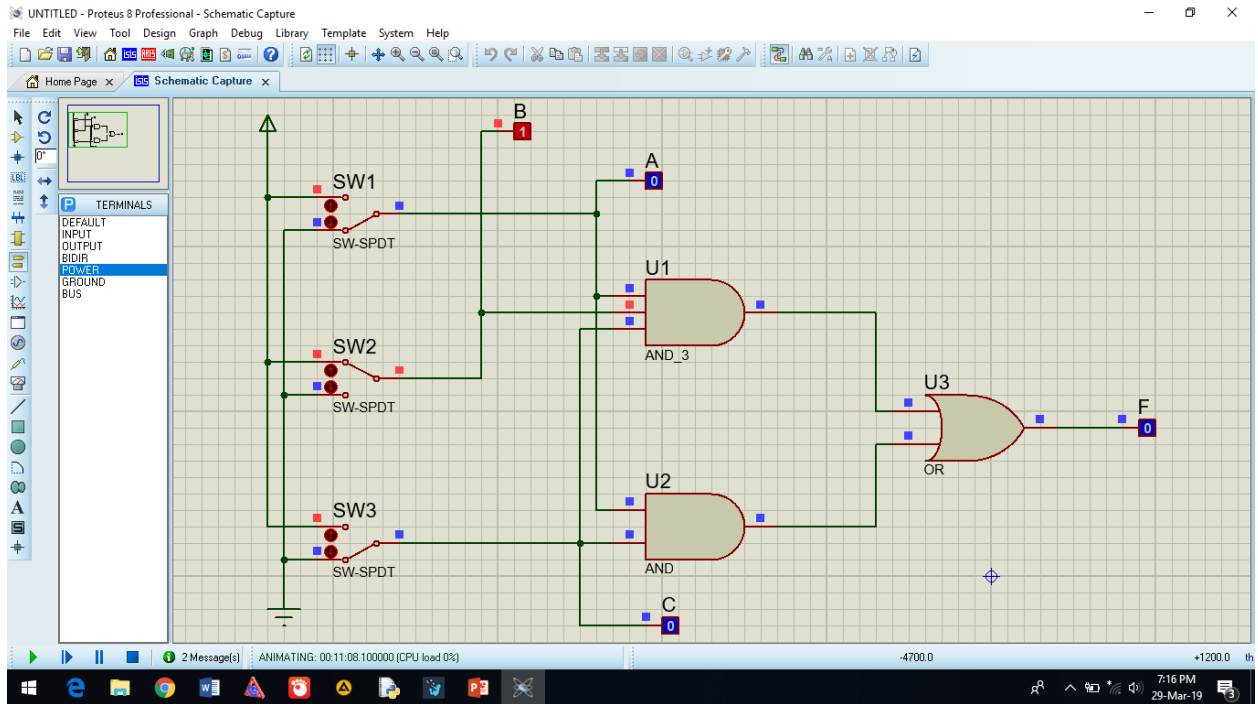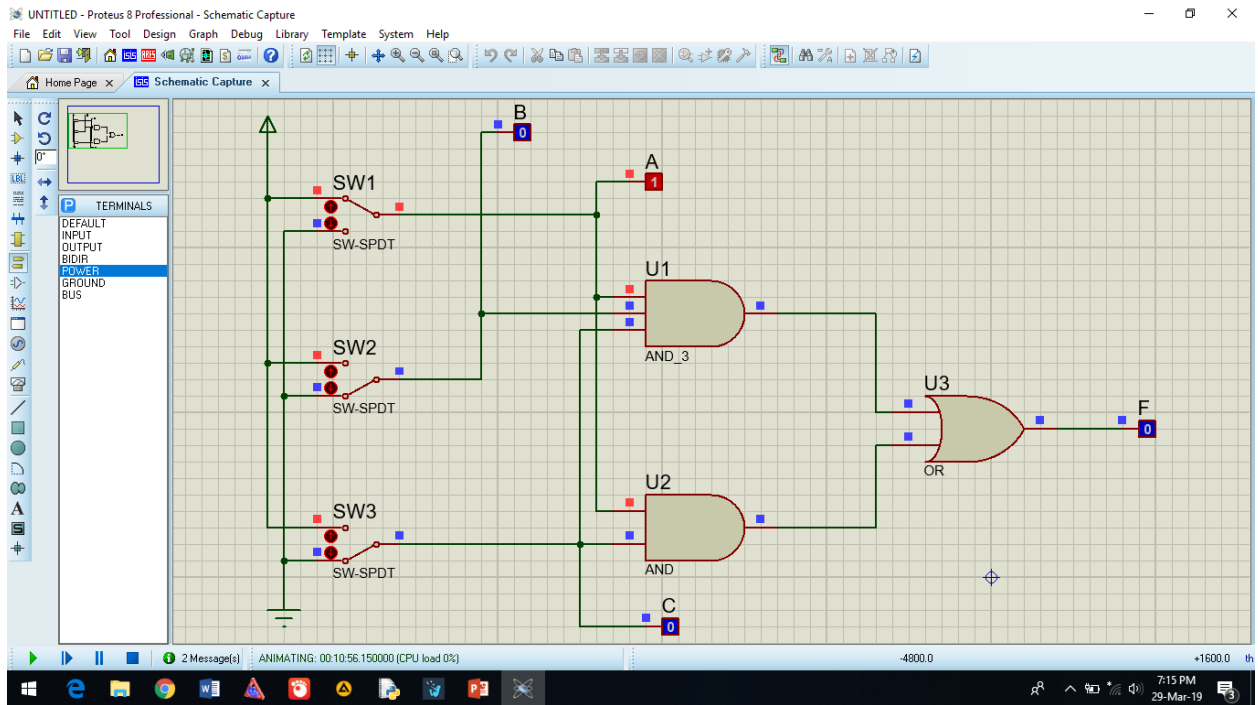

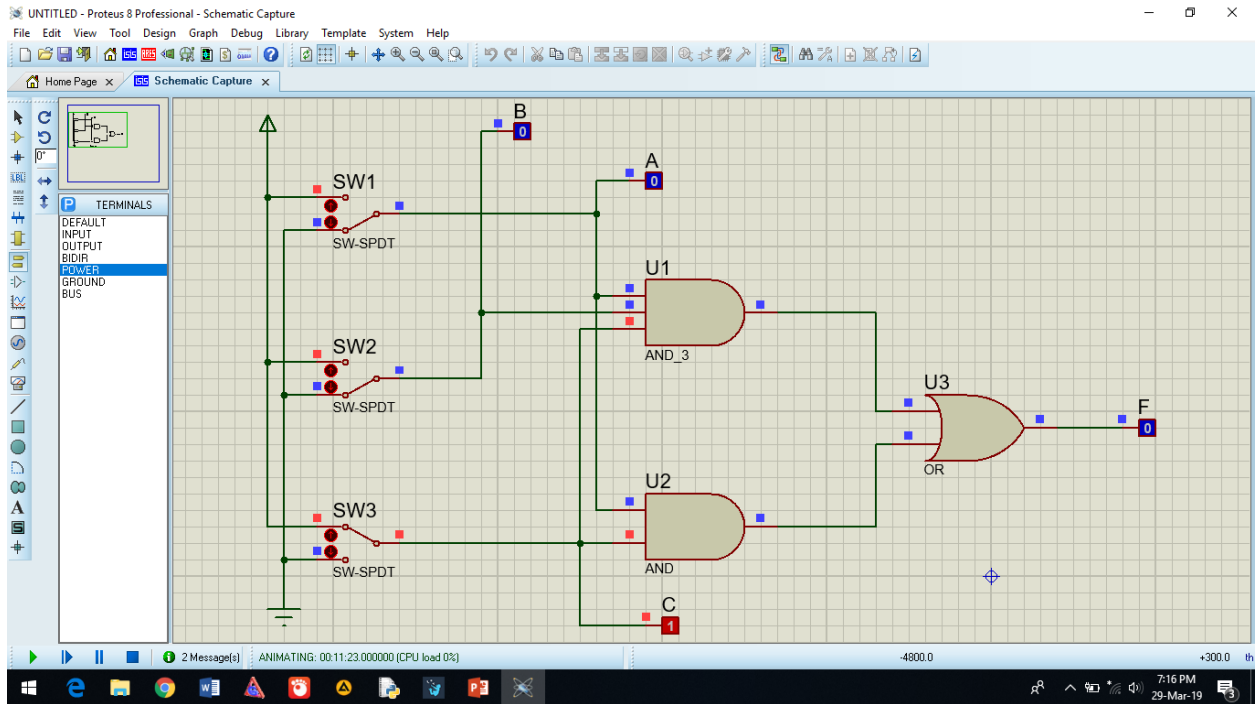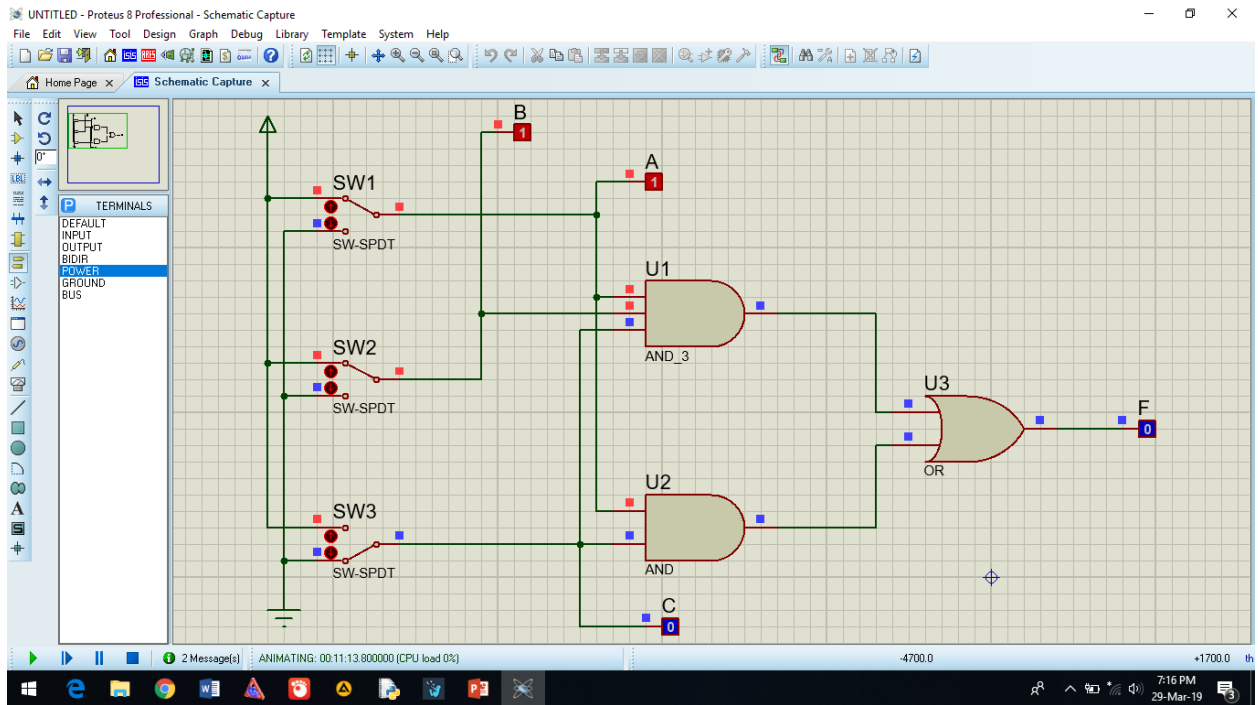

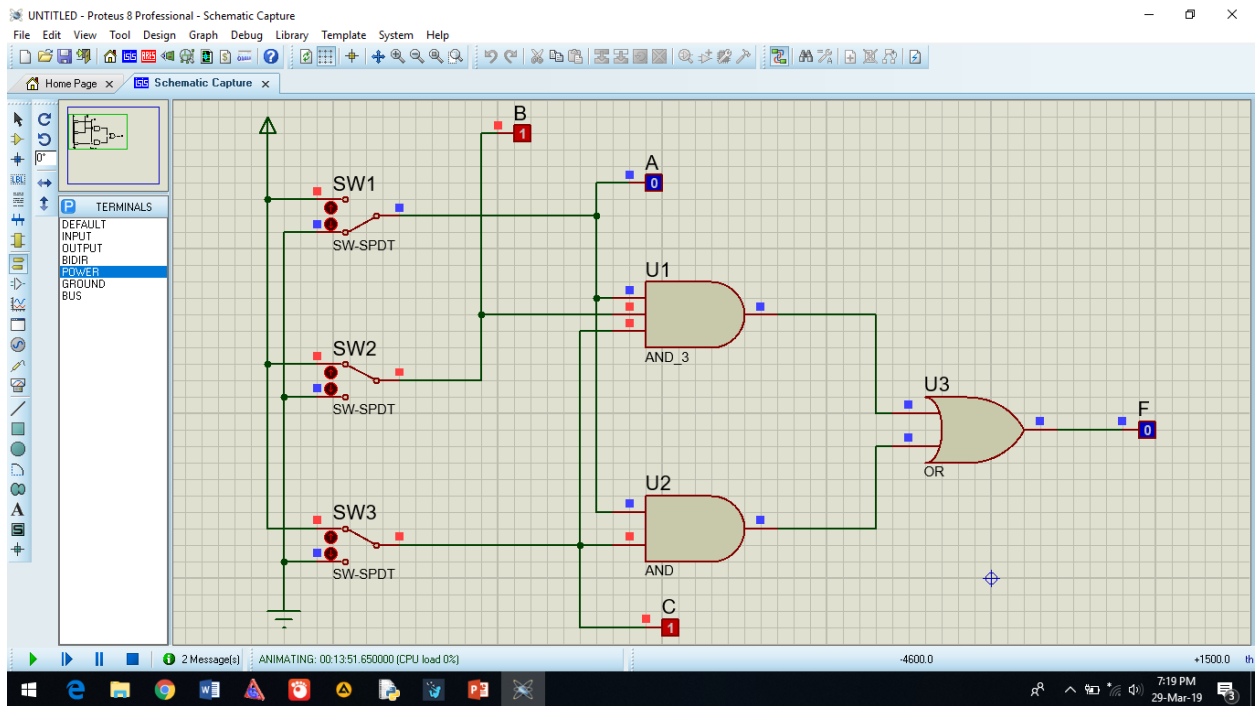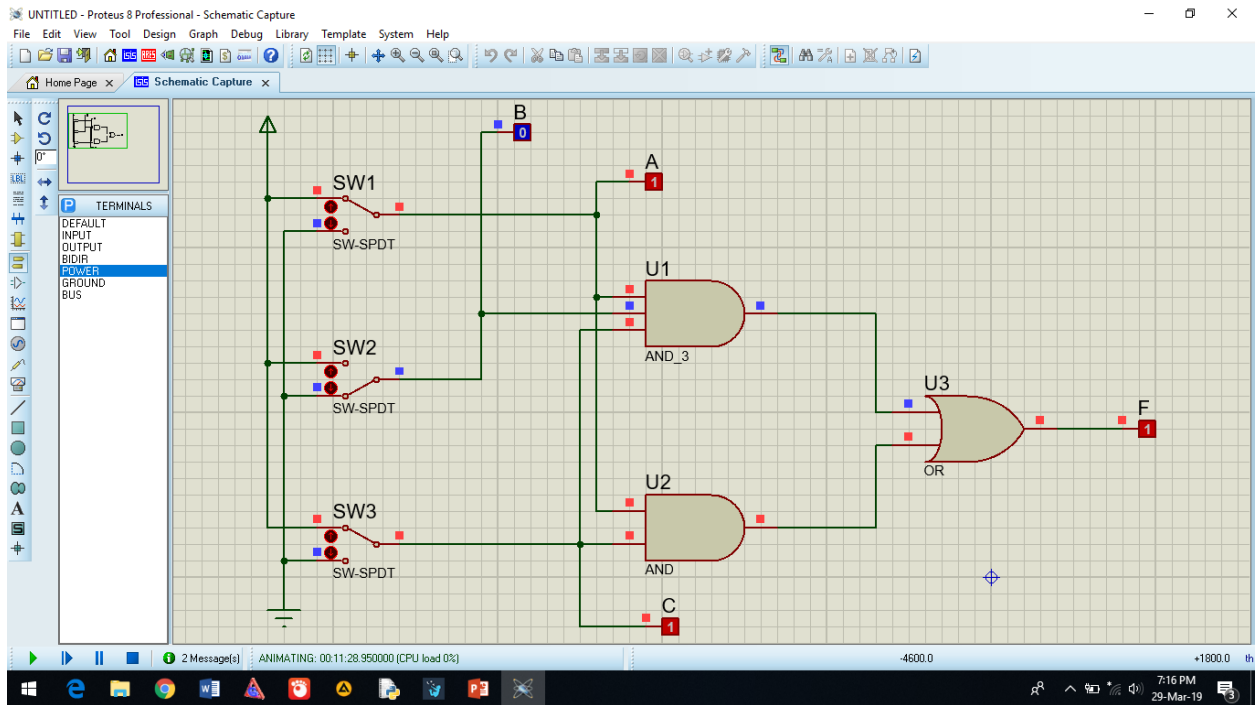

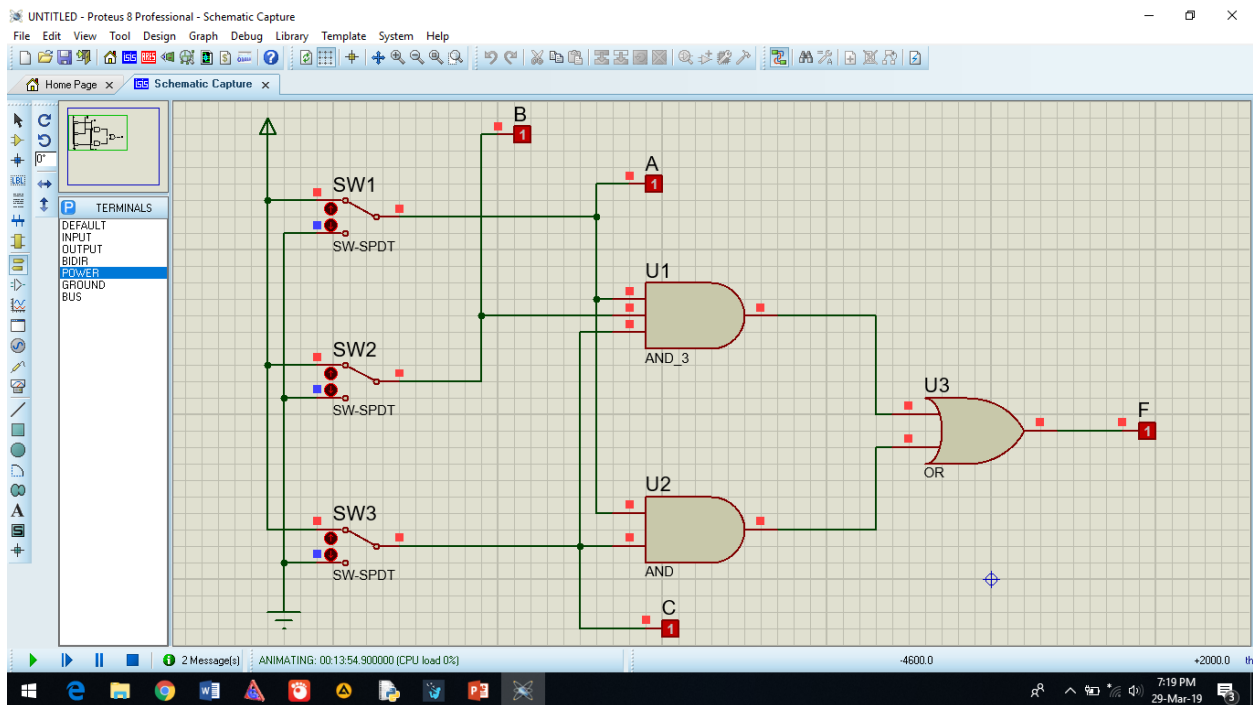

Isi titik-titik dalam tabel!

A	B	C	F
0	0	0	0
1	0	0	0
0	1	0	0
1	1	0	0
0	0	1	0
1	0	1	0
0	1	1	0
1	1	1	1


d) Isi titik-titik dalam karnaugh map

		AB			
		00	01	11	10
C	0	0	0	0	0
	1	0	0	1	1



e) Sederhanakan Fungsi boolean berdasarkan karnaugh map :



$$F = AC$$


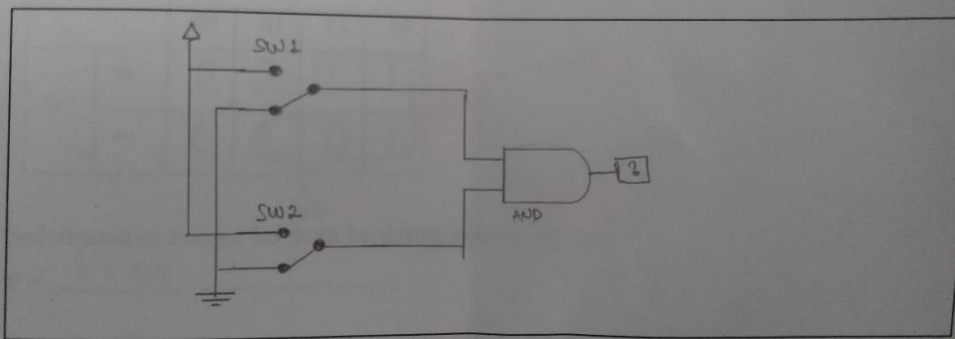
f) Buat kombinasi gerbang logika berdasarkan fungsi boolean baru anda! Gambar gerbang logika dalam kotak dibawah!





## Percobaan 2

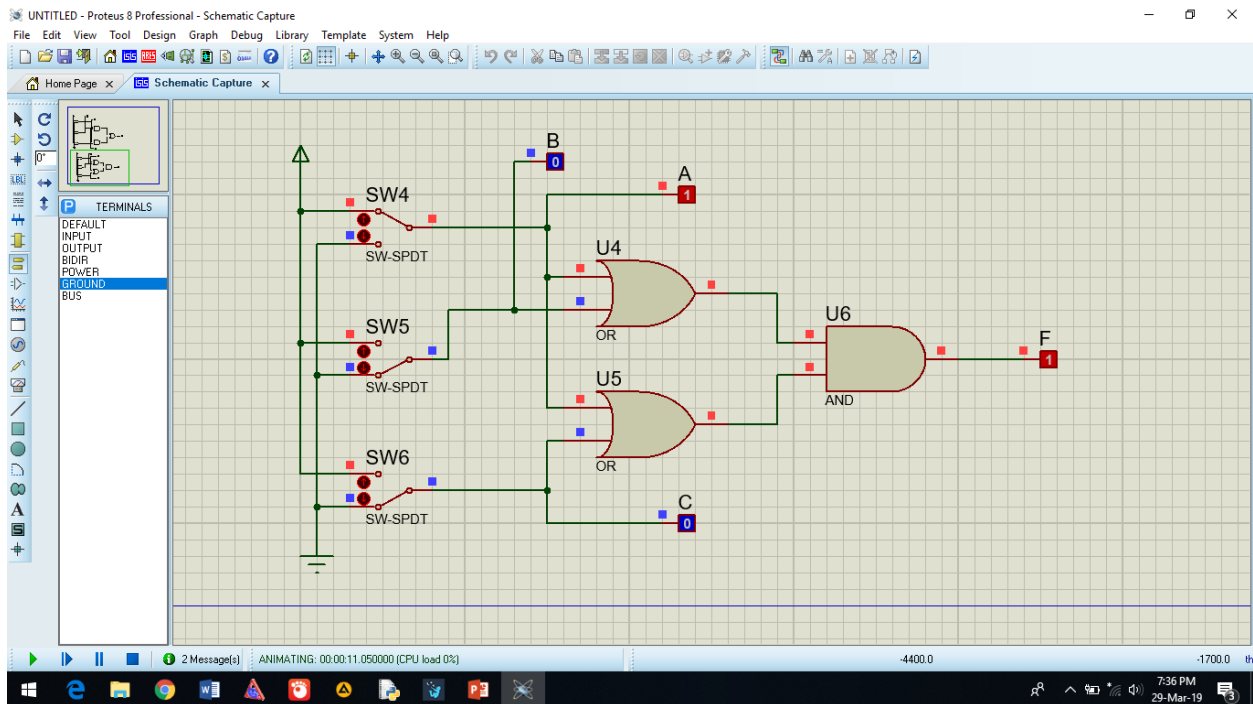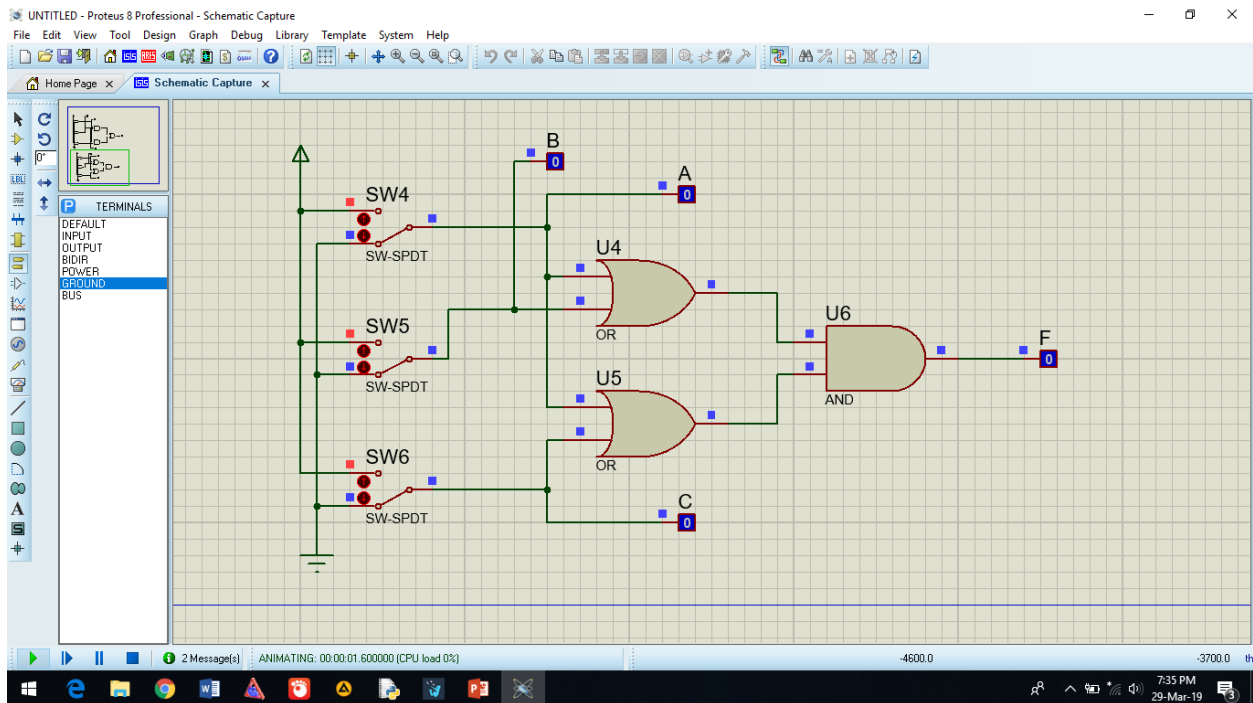

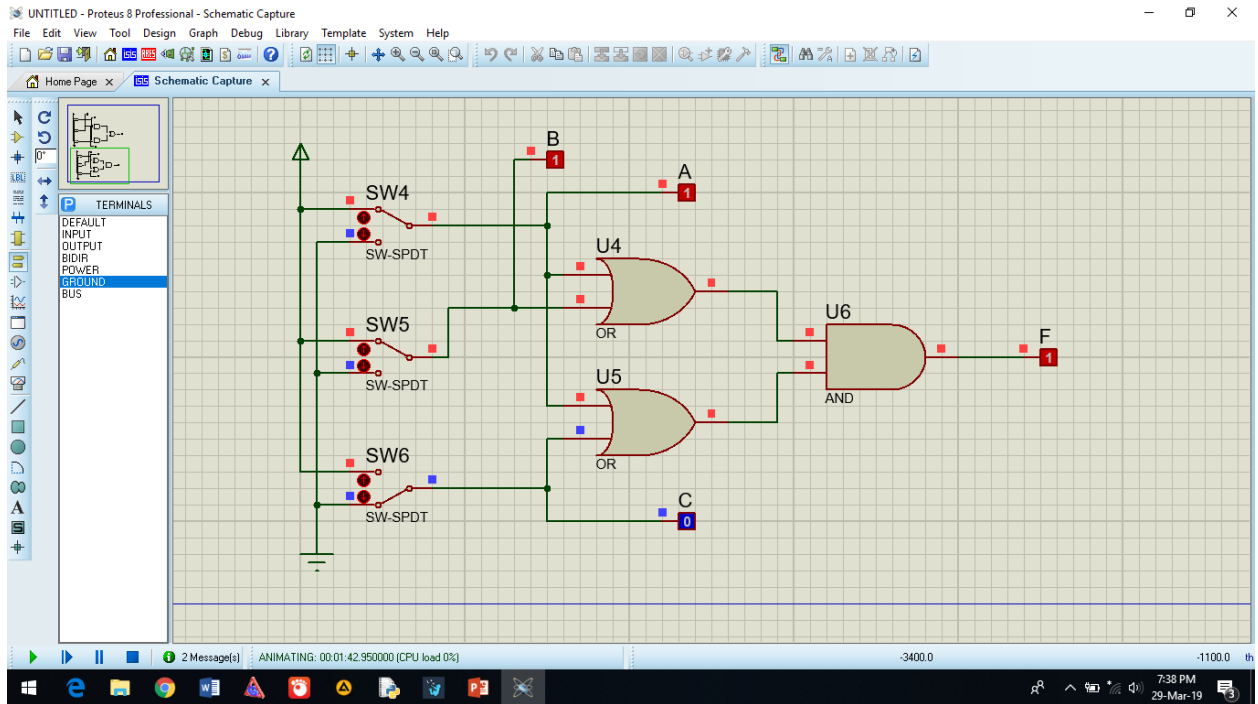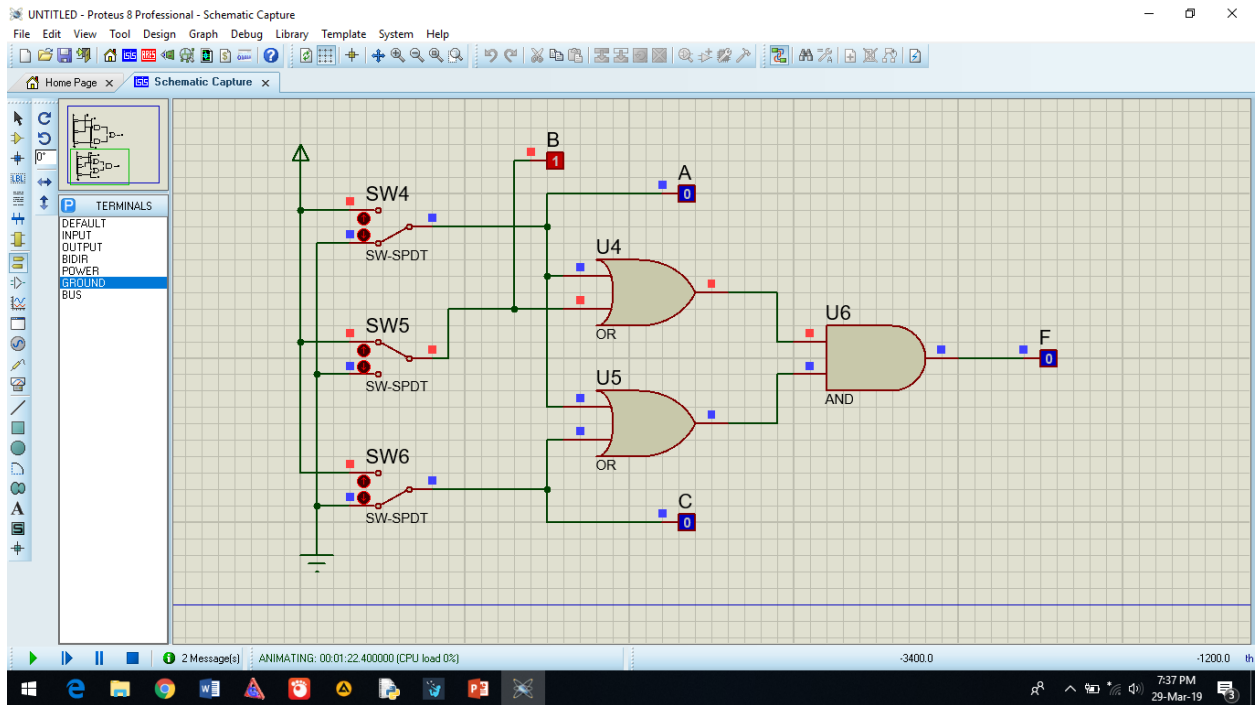

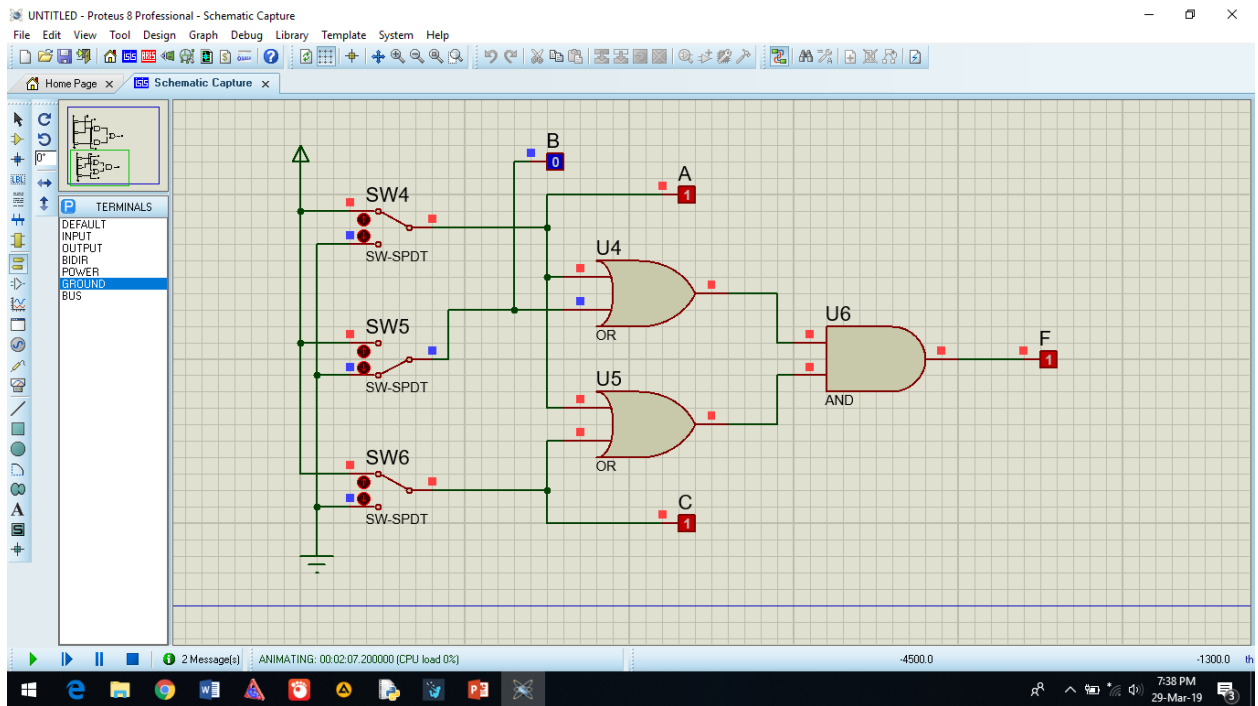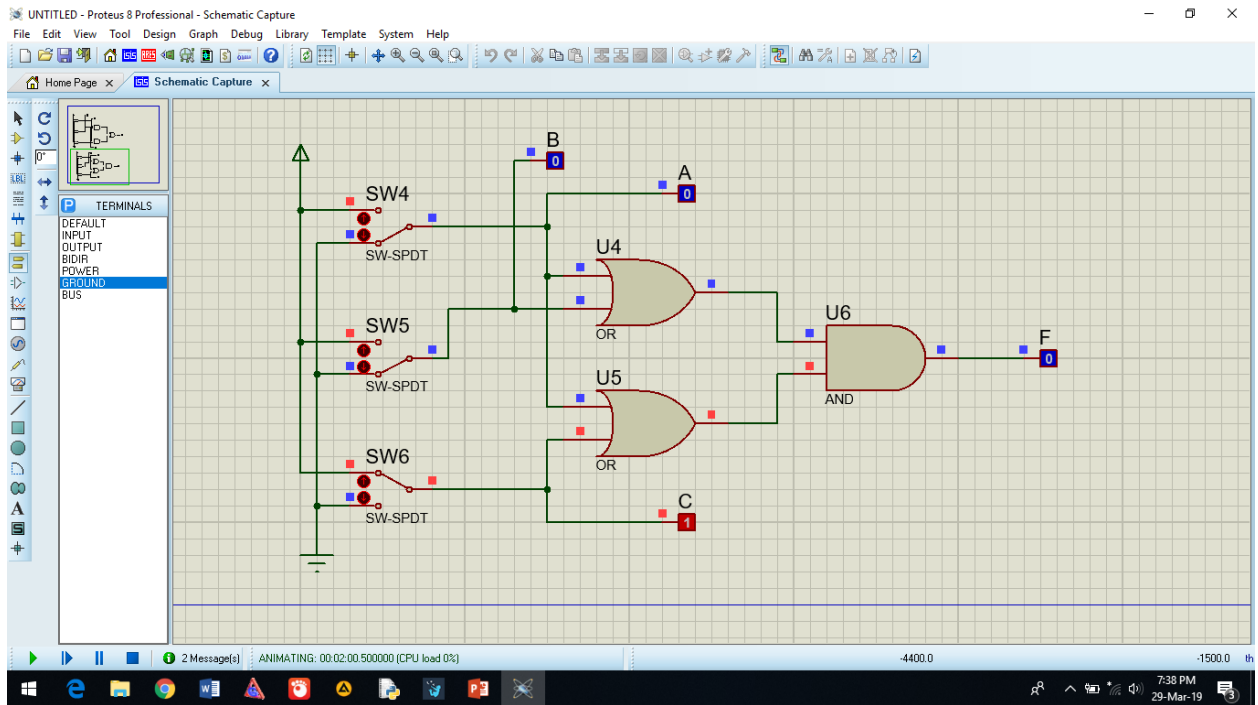



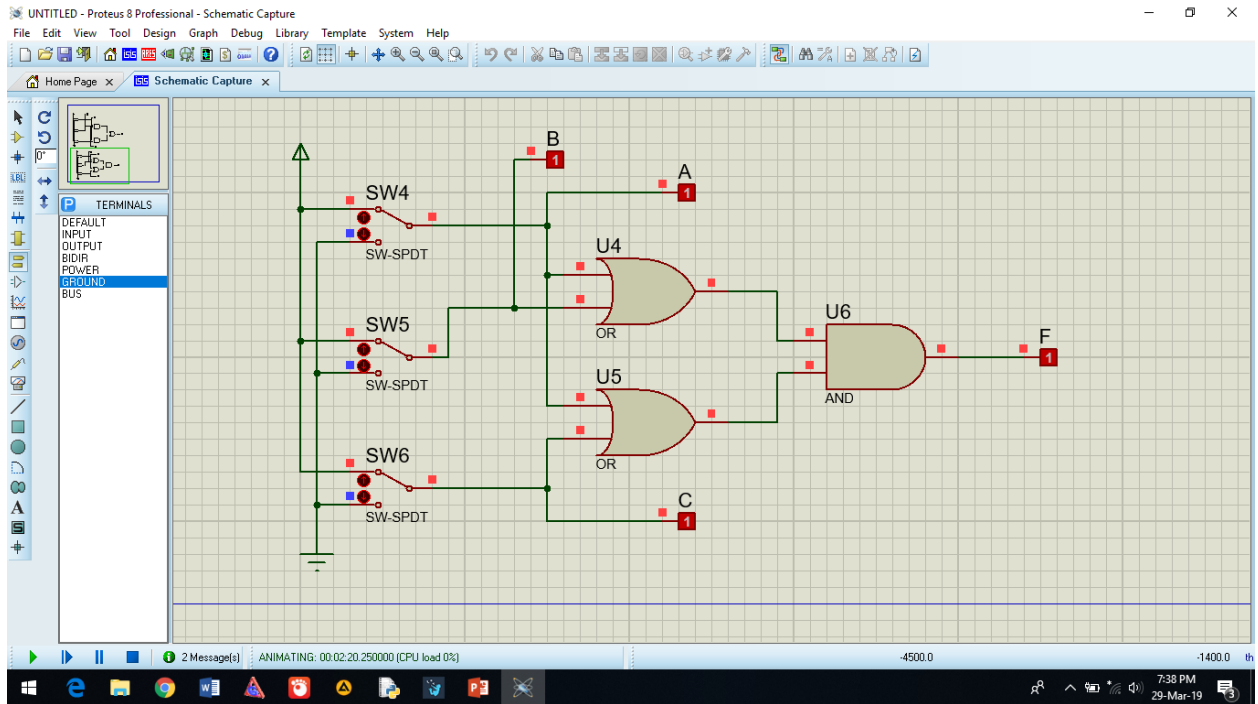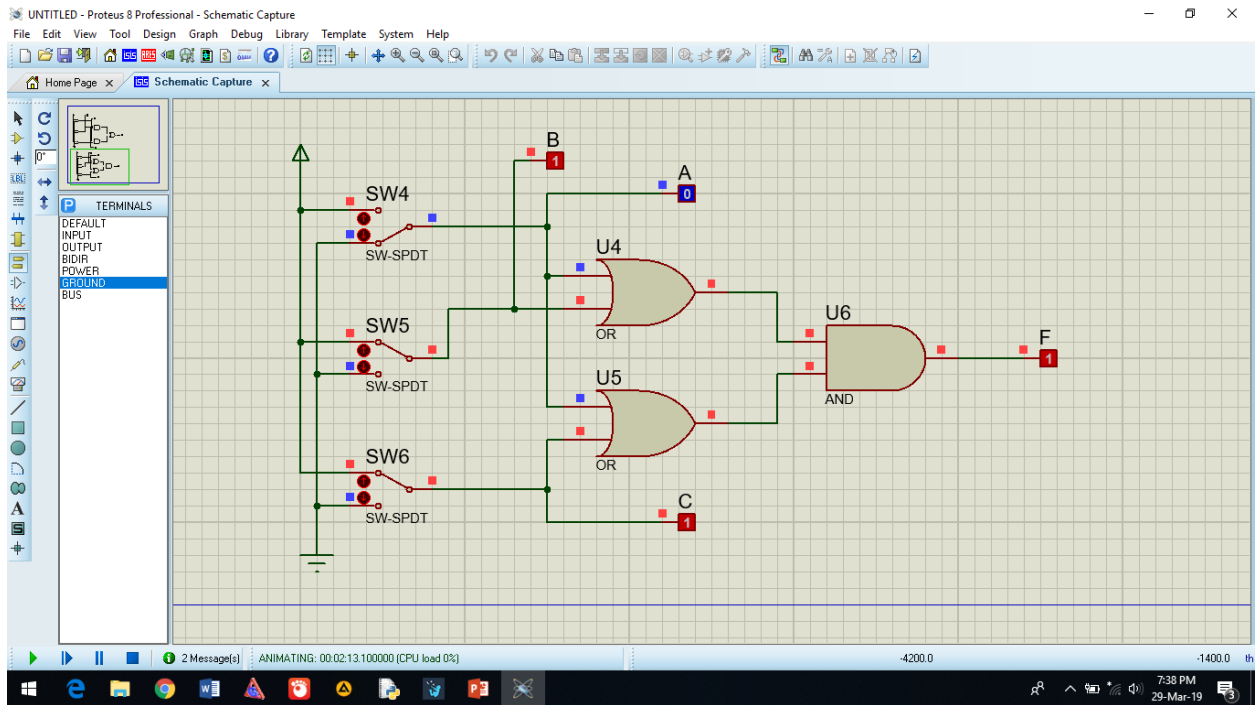

Isi titik-titik dalam tabel keb

A	B	C	F
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	0
1	1	0	1
0	0	1	0
1	0	1	1
0	1	1	1
1	1	1	1

4. Isi titik-titik dalam karnaugh map

		AB			
		00	01	11	10
C	0	0	0	1	1
	1	0	1	1	1


→ A

↓ BC



5. Sederhanakan Fungsi boolean berdasarkan karnaugh map :



$$F = A + BC$$



6. Buat kombinasi gerbang logika berdasarkan fungsi boolean baru anda! gambar gerbang logika dalam kotak dibawah!


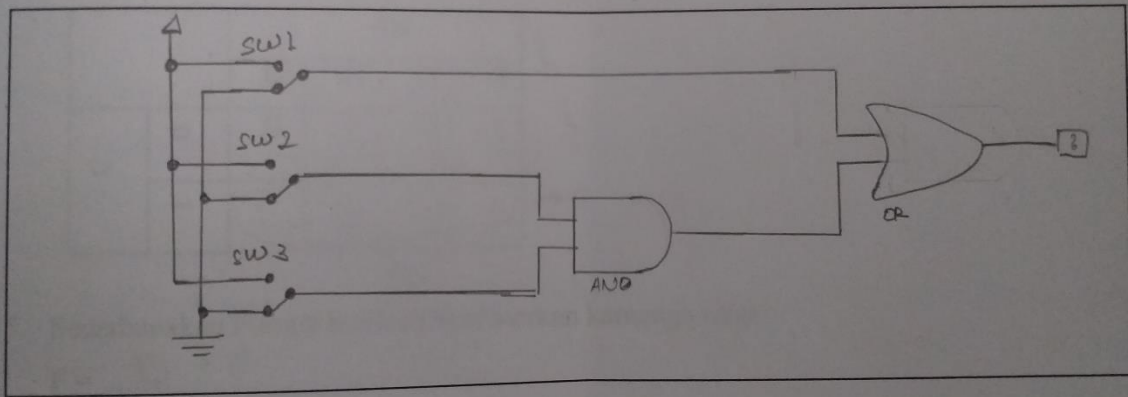


Percobaan 3

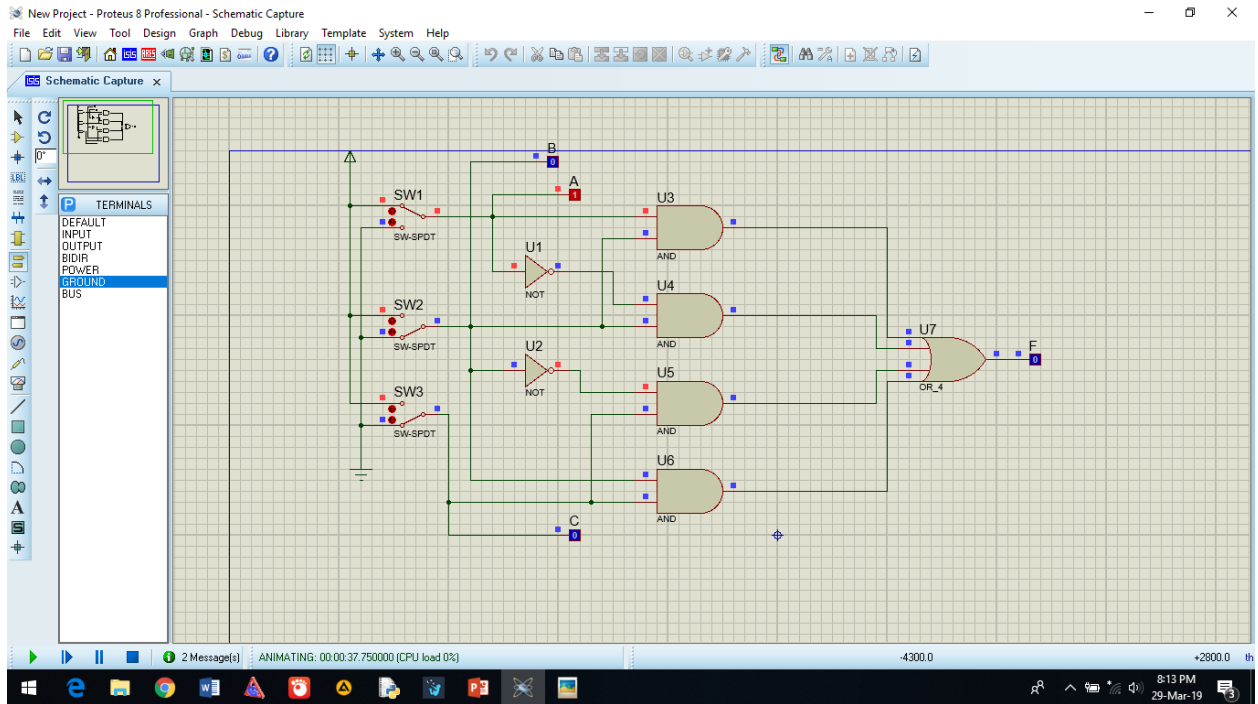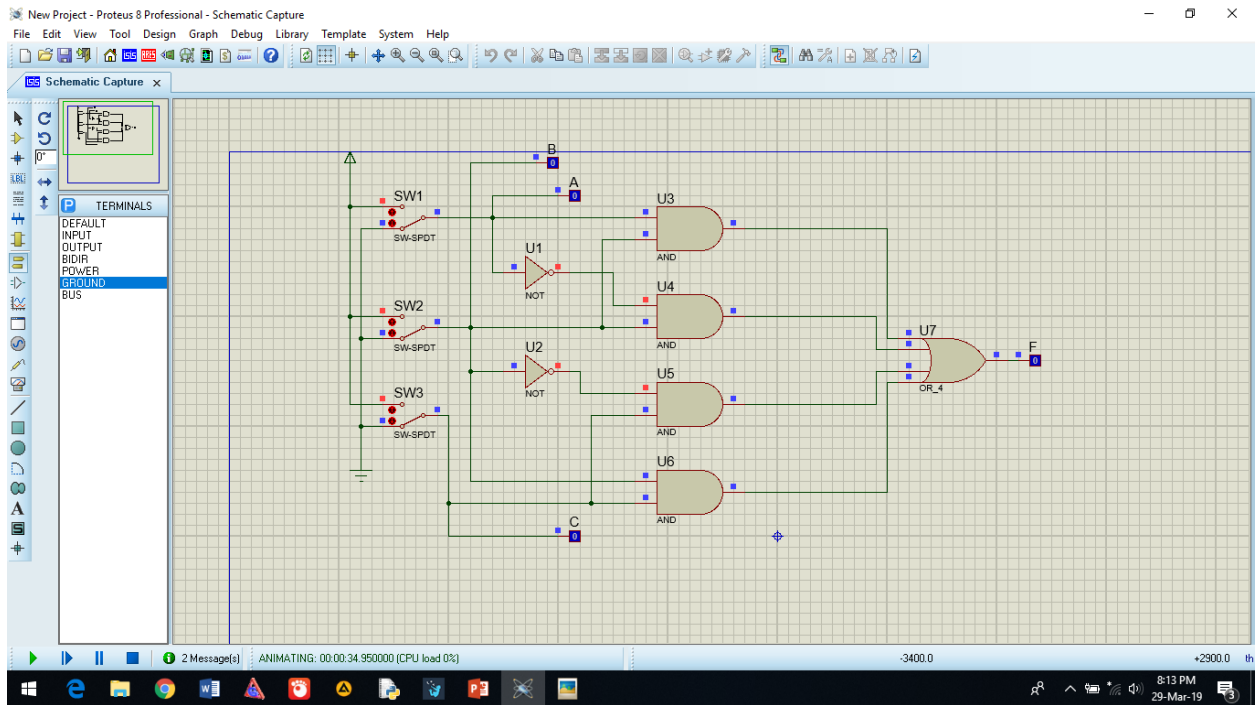

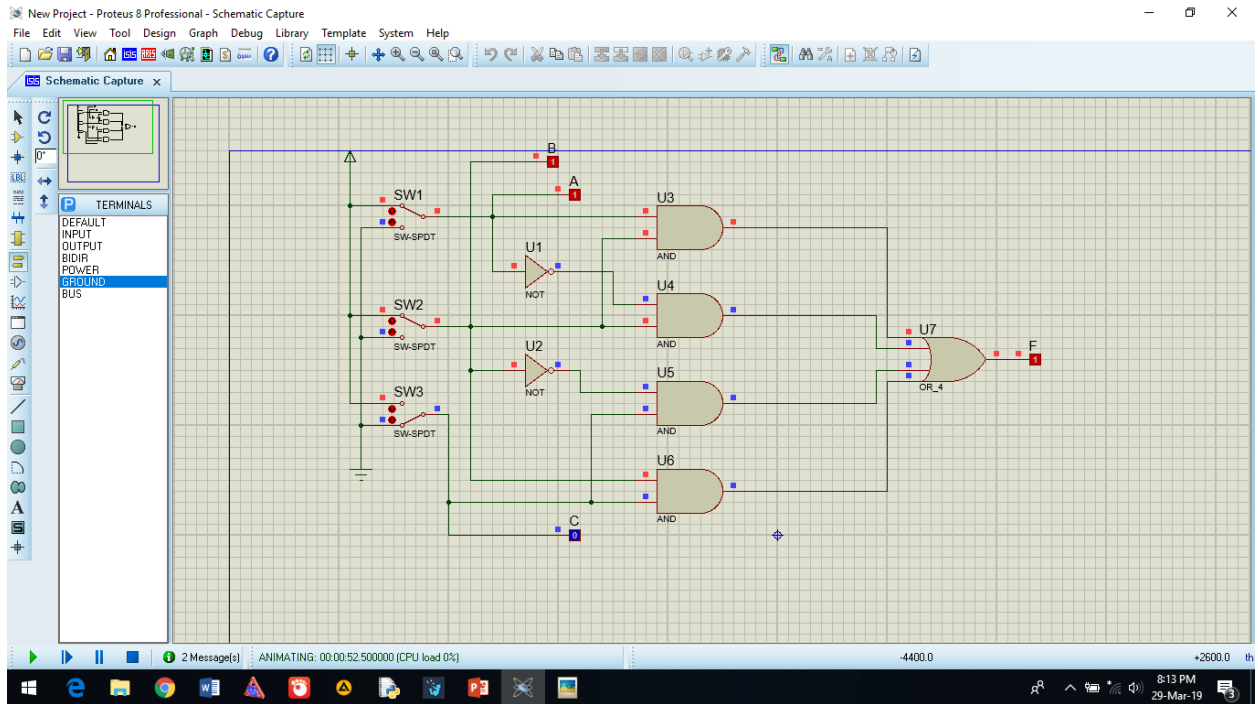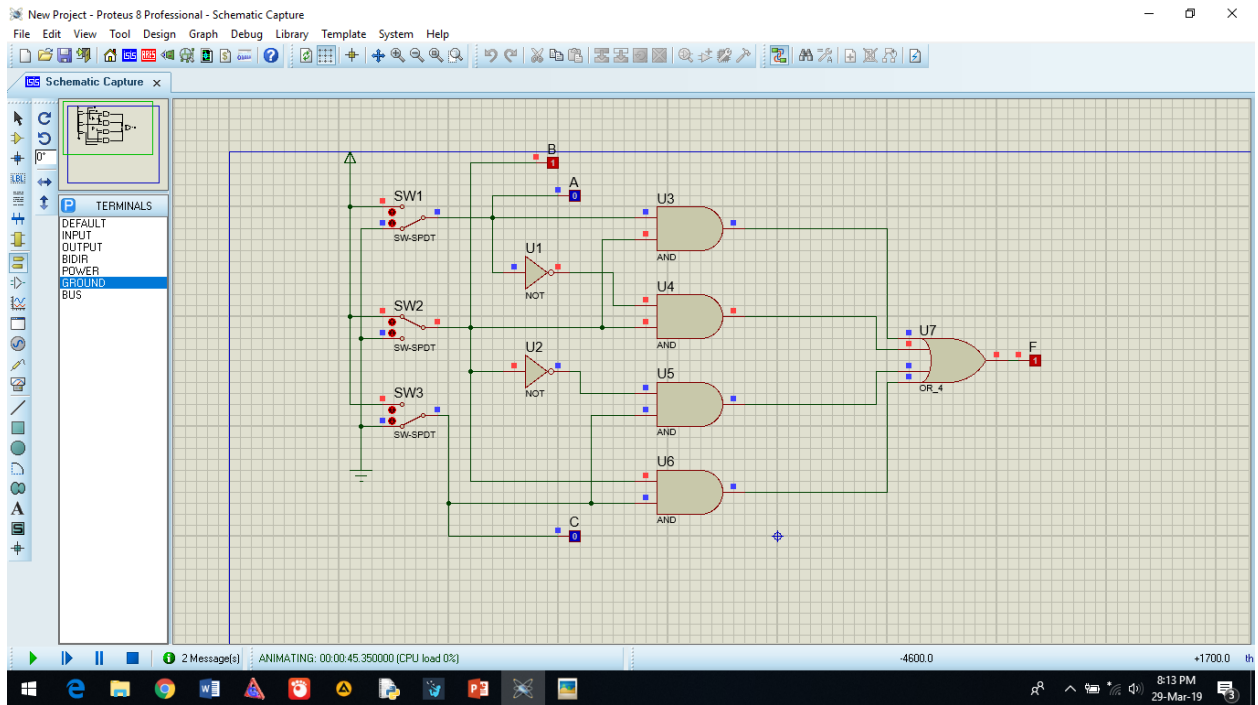

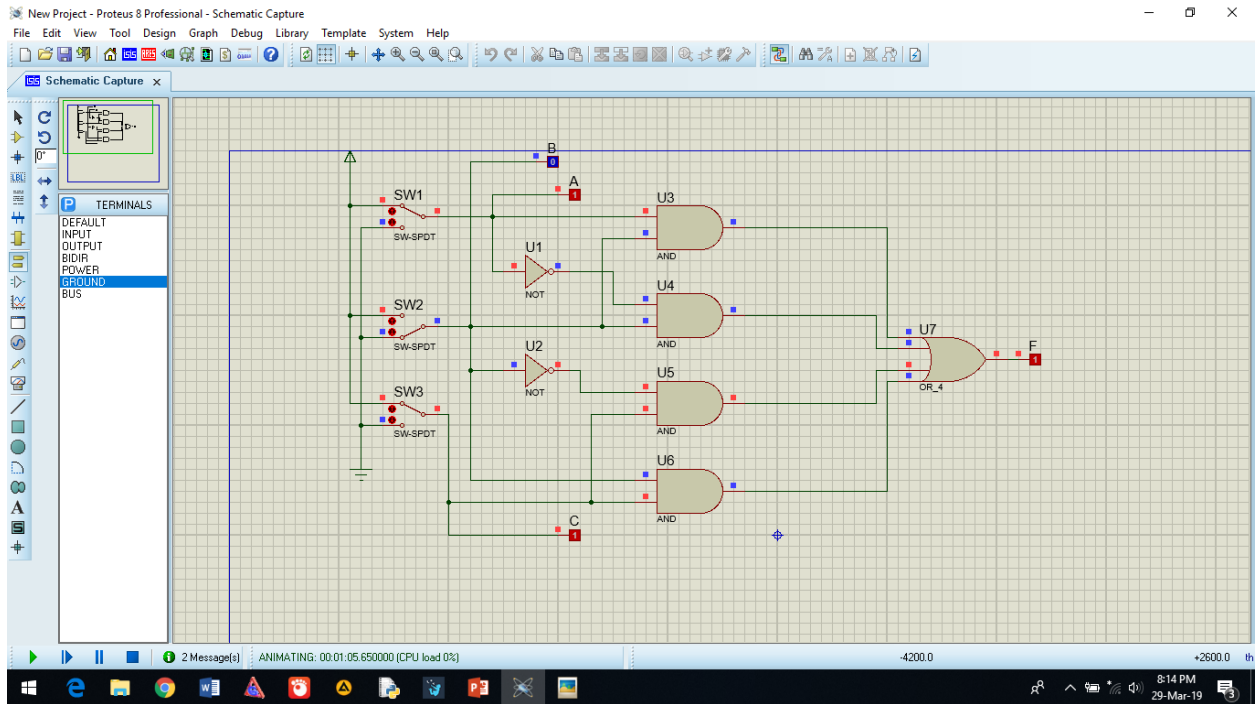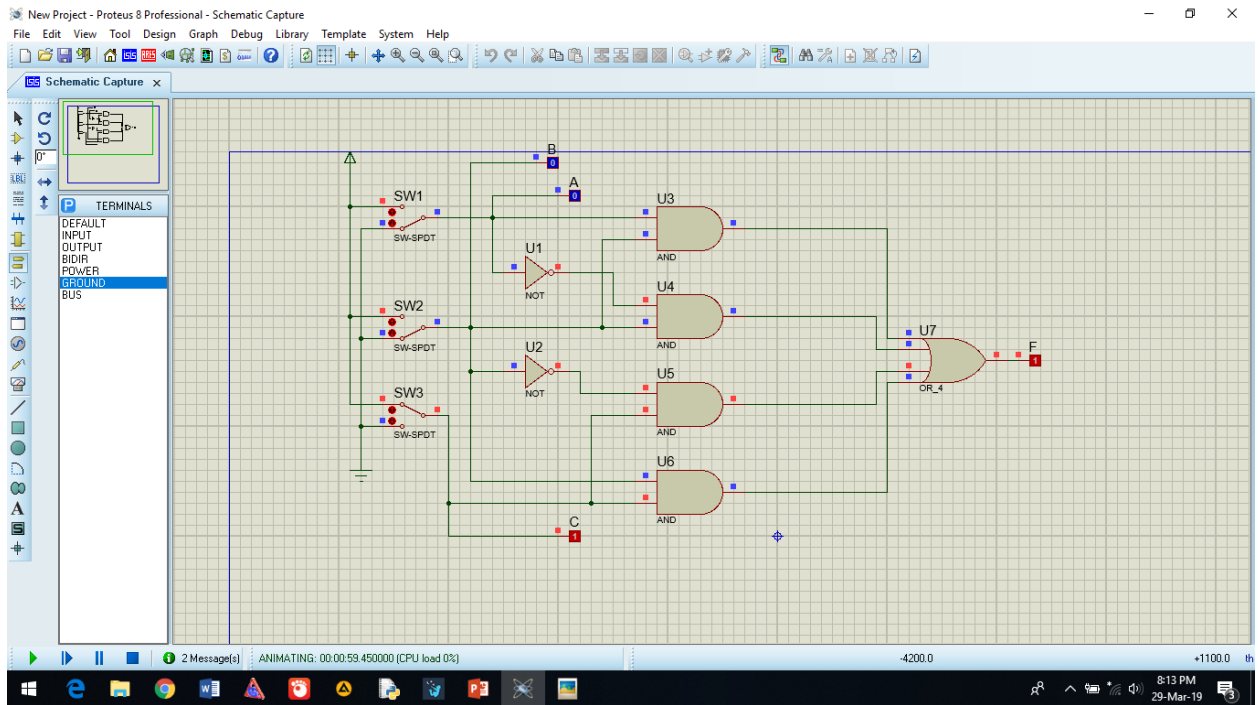

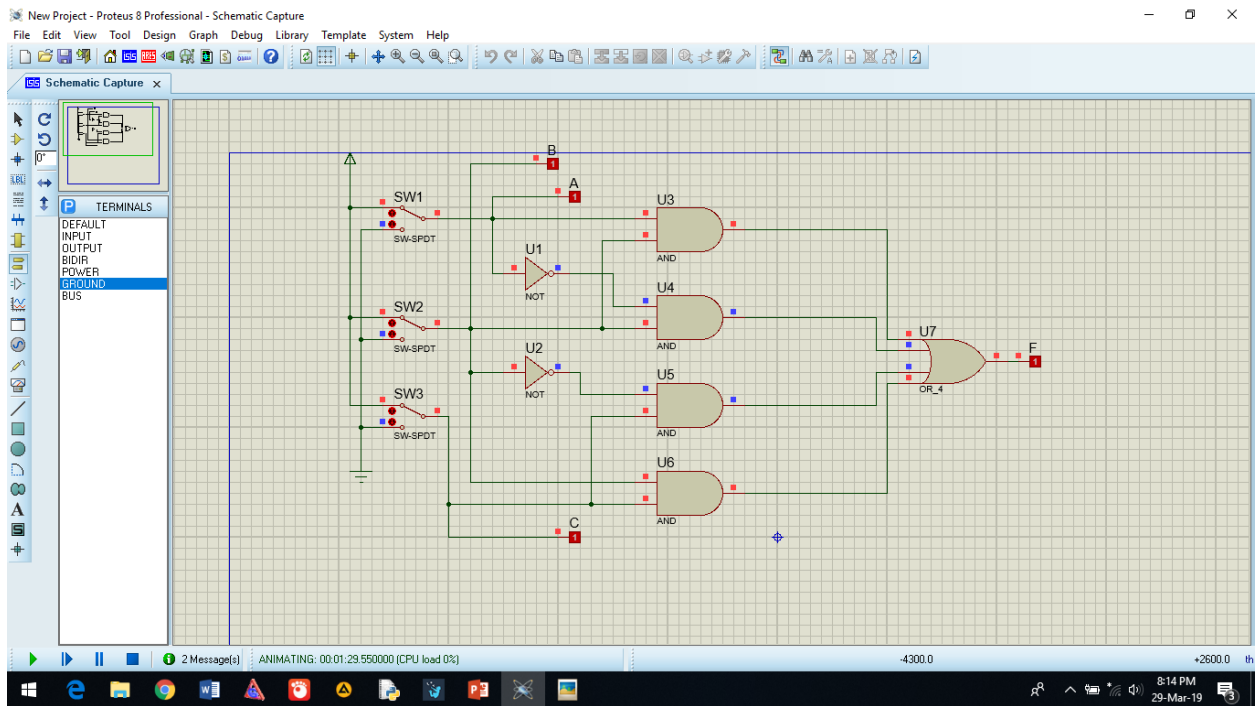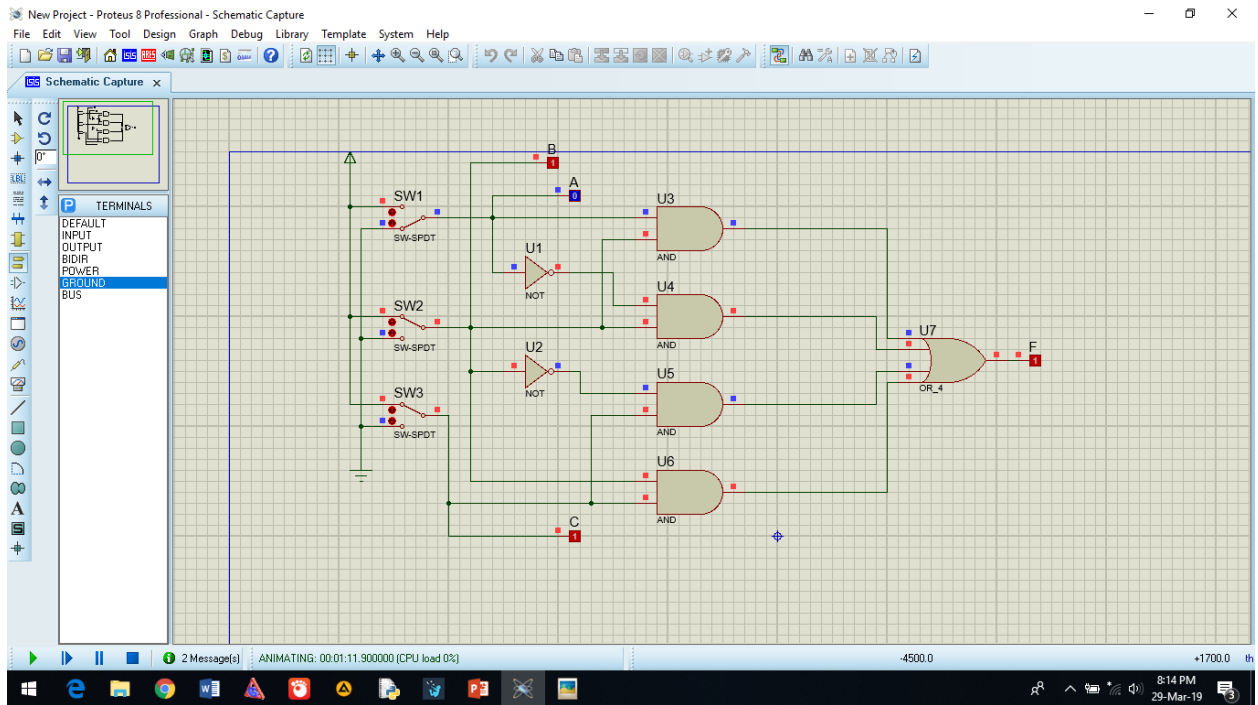

Isi titik-titik dalam tabel kebenaran

A	B	C	F
0	0	0	0
1	0	0	0
0	1	0	1
1	1	0	1
0	0	1	1
1	0	1	1
0	1	1	1

1	1	1	...
---	---	---	-----

4. Isi titik-titik dalam karnaugh map

		AB			
		00	01	11	10
C	0	0	1	1	0
	1	1	1	1	1

5. Sederhanakan Fungsi boolean berdasarkan karnaugh map :

$$F = B + C$$

6. Buat kombinasi gerbang logika baru! Gambar dalam kotak dibawah ini!

